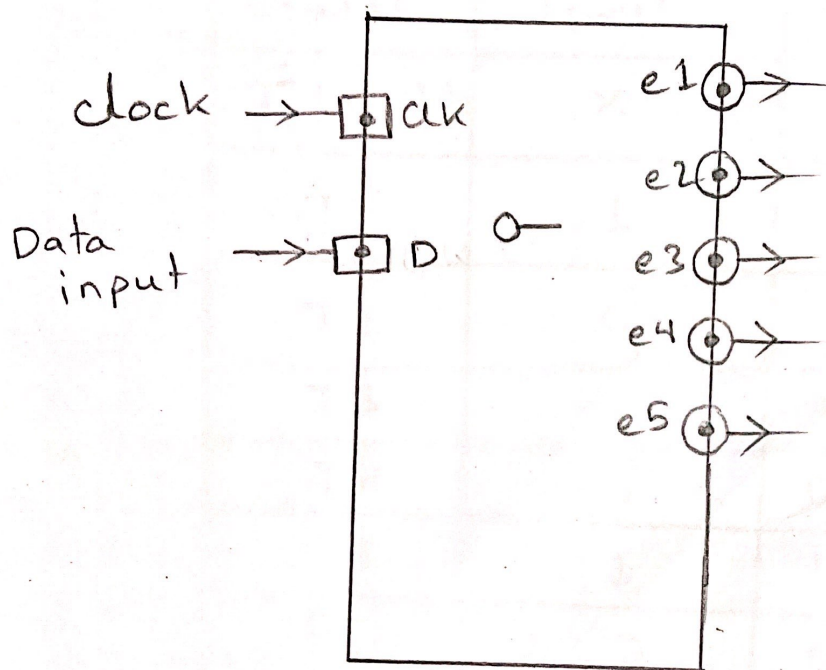


## Block diagram for Right Shift register



right shift register

## Right Shifter using D flip-flops :

States	Input	Output
Initial state	X	XXXXXX
T1	1	1XXXXX
T2	0	01XXXX
T3	1	101XXX
T4	0	0101XX
T5	1	10101X
T6	0	010101