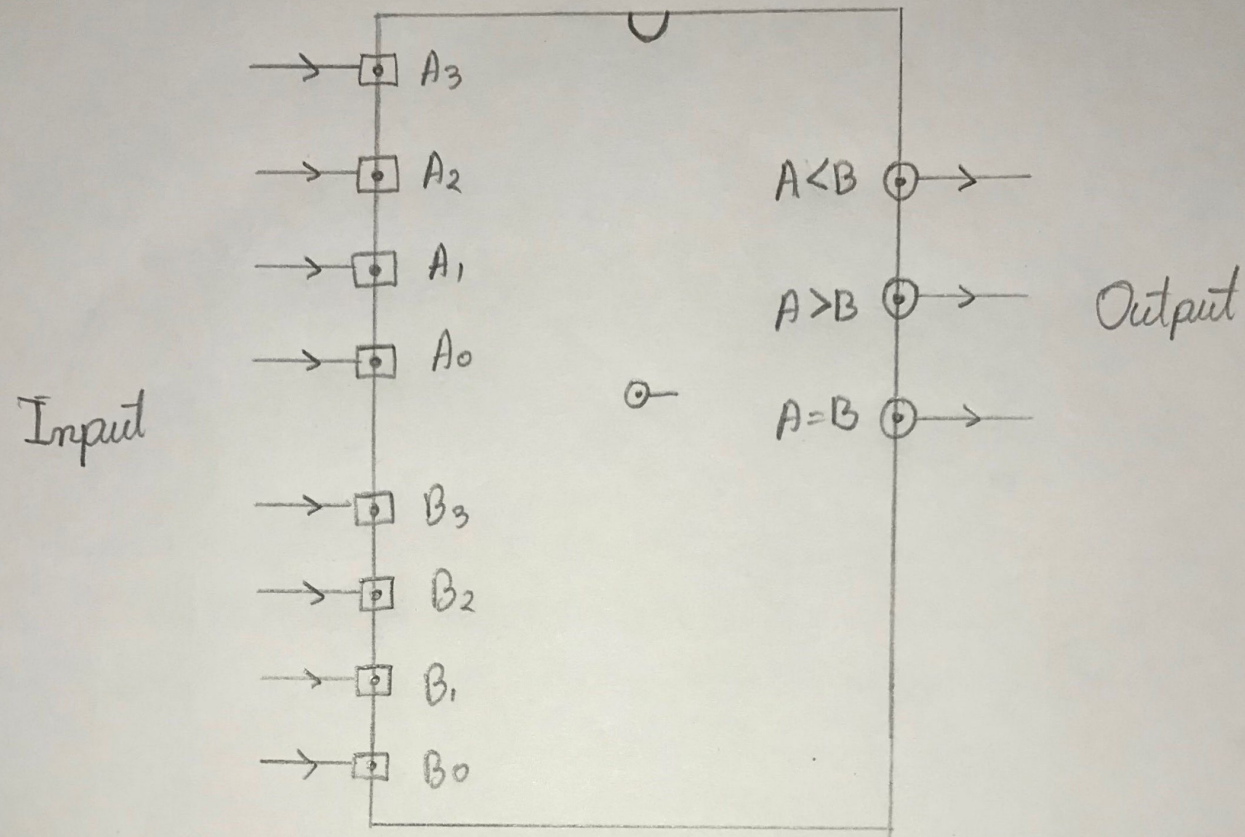


Block diagram of 4-bit Magnitude Comparator



Truth Table of 4-bit Magnitude Comparator

Inputs								Outputs		
A ₃	A ₂	A ₁	A ₀	B ₃	B ₂	B ₁	B ₀	A<B	A>B	A=B
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0
0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0
0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0
0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0
0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0
0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0
0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0
0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0
0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0
0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1
0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0
0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1

Functions of 4-bit Magnitude Comparator

$$A = A_3 A_2 A_1 A_0$$

$$B = B_3 B_2 B_1 B_0$$

$$\text{if } A < B \rightarrow A_3 < B_3 \quad [A_3 = 0, B_3 = 1]$$

$$\rightarrow A_3 = B_3, A_2 < B_2$$

$$\rightarrow A_3 = B_3, A_2 = B_2, A_1 < B_1$$

$$\rightarrow A_3 = B_3, A_2 = B_2, A_1 = B_1, A_0 < B_0$$

$$\therefore A < B = \bar{A}_3 B_3 + X_3 \bar{A}_2 B_2 + X_3 X_2 \bar{A}_1 B_1 \\ + X_3 X_2 X_1 \bar{A}_0 B_0$$

$$\begin{bmatrix} X_3 = \bar{A}_3 B_3 \\ X_2 = \bar{A}_2 B_2 \\ X_1 = \bar{A}_1 B_1 \end{bmatrix}$$

$$\text{if } A > B \rightarrow A_3 > B_3 \quad [A_3 = 1, B_3 = 0]$$

$$\rightarrow A_3 = B_3, A_2 > B_2$$

$$\rightarrow A_3 = B_3, A_2 = B_2, A_1 > B_1$$

$$\rightarrow A_3 = B_3, A_2 = B_2, A_1 = B_1, A_0 > B_0$$

$$\therefore A > B = A_3 \bar{B}_3 + X_3 A_2 \bar{B}_2 + X_3 X_2 A_1 \bar{B}_1 + X_3 X_2 X_1 A_0 \bar{B}_0$$

$$\begin{bmatrix} X_3 = A_3 \bar{B}_3 \\ X_2 = A_2 \bar{B}_2 \\ X_1 = A_1 \bar{B}_1 \end{bmatrix}$$

$$\text{and if } A = B \rightarrow A_3 = B_3, A_2 = B_2, A_1 = B_1, A_0 = B_0$$

$$\rightarrow X_3 + X_2 + X_1 + X_0$$

$$\begin{bmatrix} X_3 \Rightarrow A_3 = B_3 \\ X_2 \Rightarrow A_2 = B_2 \\ X_1 \Rightarrow A_1 = B_1 \\ X_0 \Rightarrow A_0 = B_0 \end{bmatrix}$$